



PULL DOWN RESISTOR $\rightarrow V \rightarrow 0$ WHEN SWITCH = OPEN

$$R_{UP} = \frac{1}{2(1000)\pi(0.1) \times 10^{-6}} \approx 1.5k\Omega$$

UP \rightarrow UP TO ~~5V~~ 1 kHz